



Materiais

- ▶ Multímetro digital portátil.
- ▶ Fonte de alimentação digital.
- ▶ Fios para construção de circuito elétrico simples.
- ▶ Resistor de 220 Ω .
- ▶ Resistor de 470 Ω .

Prática I

- ▶ Utilizar o código de cores.

Prática I

- ▶ Utilizar o código de cores.

Prática I

- ▶ Utilizar o código de cores.

Prática II

- ▶ Construir circuitos elétricos com resistores associados em série e paralelo.

Prática II

- ▶ Construir circuitos elétricos com resistores associados em série e paralelo.

Prática II

- ▶ Construir circuitos elétricos com resistores associados em série e paralelo.

Prática II

- ▶ Construir circuitos elétricos com resistores associados em série e paralelo.

Prática II

- ▶ Construir circuitos elétricos com resistores associados em série e paralelo.